



UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Ingegneria Dell'Informazione

# CDMA RECEIVER

Progetto di Electronics and Communications Systems

Amedeo POCHIERO

A.Y. 2019-2020

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
1.1	Descrizione del Problema . . . . .	1
1.2	CDMA . . . . .	1
1.3	Applicazioni . . . . .	2
1.4	Esempio utilizzato . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Architettura</b>	<b>3</b>
2.1	Diagramma a Blocchi . . . . .	3
2.2	Implementazione . . . . .	4
2.3	Test-plan . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Sintesi</b>	<b>8</b>
3.1	Utilizzo . . . . .	8
3.2	Massima frequenza di utilizzo . . . . .	8
3.3	Cammino Critico . . . . .	9
3.4	Consumo di Potenza . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>9</b>

# 1 Introduzione

## 1.1 Descrizione del Problema

Il collegamento broadcast può avere più nodi trasmettenti e riceventi connessi allo stesso canale broadcast condiviso. In uno scenario del genere si pone il problema di come coordinare l'accesso di più nodi trasmettenti e riceventi in un canale broadcast condiviso, ossia il problema dell'accesso multiplo. Dato che tutti i nodi sono in grado di trasmettere frame, è possibile che due o più lo facciano nello stesso istante, per cui tutti i nodi riceveranno contemporaneamente più frame. Tra questi si genera una collisione a causa della quale nessuno dei nodi riceventi riuscirà a interpretare i frame.

## 1.2 CDMA

Il protocollo **CDMA** ( *code division multiple access* ) è un protocollo a suddivisione del canale in cui i vari utenti possono trasmettere contemporaneamente, causando quindi collisioni e interferenze tra loro, tuttavia il ricevente è in grado comunque di ricostruire il segnale trasmesso. A tale scopo, ogni utente modula il proprio segnale di periodo  $T_b$  ( *symbol period* ) con un codice, unico per ogni utente, di periodo  $T_c$  ( *chip period* ) dove  $T_c \ll T_b$  come si può vedere in Figura 1.

 


Figura 1: Generazione del segnale CDMA trasmesso

Il rapporto tra i due periodi è definito come *Spreading Factor* e come requisito è stato posto a 16:

$$\frac{T_b}{T_c} = 16$$

I codici devono essere scelti in modo tale che la correlazione tra i vari segnali dei diversi utenti sia il più vicino possibile a zero. Nel synchronous CDMA si può sfruttare la proprietà matematica di *ortogonalità* tra vettori che rappresentano stringhe di dati. Due vettori  $a$  e  $b$  si dicono ortogonali se vale la seguente relazione:

$$a \cdot b = 0$$

Ogni utente deve usare un codice ortogonale a quello di tutti gli altri. Nella tabella di seguito viene riportato un esempio di vettori  $cw_1, cw_2 \in \mathbb{Z}^{16}$  ortogonali tra di loro, i bit 0, 1 vengono rappresentati rispettivamente dai simboli  $-1, 1$ :

vector	bit																Prodotto Scalare
$cw_1$	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	-
$cw_2$	1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-
$cw_{1,i} * cw_{2,i}$	1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	0

Tabella 1: Vettori Ortogonali

### 1.3 Applicazioni

Il **CDMA** è il protocollo di accesso a canale condiviso più diffuso nelle reti wireless e nelle tecnologie cellulari. Deriva da una tecnologia usata per implementare il **GPS** (*Global Position System*) ed è stato usato in :

- *Globastar network*, con il nome di CDMA2000, ed altre compagnie telefoniche
- *UMTS 3G* come protocollo di accesso multiplo standard
- *OmniTRACS satellite system*, per trasporti logistici.

### 1.4 Esempio utilizzato

Al fine di verificare il corretto funzionamento del ricevitore, è stato seguito un caso reale di ricezione di due bit in un ricevitore CDMA. Facendo riferimento ai codici ( *code words* ) della tabella 1, si è considerato uno scenario in cui il primo utente trasmette il simbolo 1, mentre un secondo utente trasmette il simbolo  $-1$ . Per le proprietà fisiche dell'interferenza, se 2 segnali interferenti sono in fase, essi si sommano e si crea un segnale di ampiezza doppia, altrimenti si sottraggono e creano un segnale con un'ampiezza pari alla differenza delle ampiezze. Nel mondo digitale, questo comportamento può essere rappresentato dalla somma componente per componente dei vettori trasmessi.

Nella seguente tabella 2 il simbolo trasmesso è modulato con la rispettiva *code word*, ottenendo un *chip stream* per ogni utente. Ogni chip stream trasmesso interferisce con gli altri trasmessi nello stesso istante, formando l'*interference pattern*, cioè il segnale realmente ricevuto dai ricevitori.

data	value															
$d_1$	1															
$d_2$	$-1$															
$cw_{1,i} * d_1$	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	1
$cw_{2,i} * d_2$	-1	1	-1	1	-1	1	1	1	-1	-1	1	1	1	-1	1	1
<i>interference pattern</i>	0	2	-2	2	-2	0	0	2	0	-2	0	0	2	0	0	2

Tabella 2: Interferenza tra trasmettitori

Per ricostruire il segnale, moltiplica ogni componente dell' *interference pattern* con la propria *code word*. Il vettore  $r$  ottenuto è dato in input ad un *Decisore Hard A Soglia* il quale decide il bit da porre in uscita. La decisione è presa nel seguente modo:

- se  $\sum_{i=1}^{16} r_i \geq 0$  allora *bitstream* = 1
- se  $\sum_{i=1}^{16} r_i < 0$  allora *bitstream* = 0

Nell'esempio considerato i ricevitori effettueranno le seguenti operazioni:

data	value															Somma	Bit deciso	
$r_i * cw_{1,i}$	0	2	2	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2	16	1
$r_i * cw_{2,i}$	0	-2	-2	-2	-2	0	0	-2	0	-2	0	0	-2	0	0	-2	-16	0

Come si nota dalla tabella, i ricevitori sono in grado di ricostruire il bit trasmesso originariamente ( primo utente 1, secondo utente 0) come specificato in 1.4 .

## 2 Architettura

### 2.1 Diagramma a Blocchi

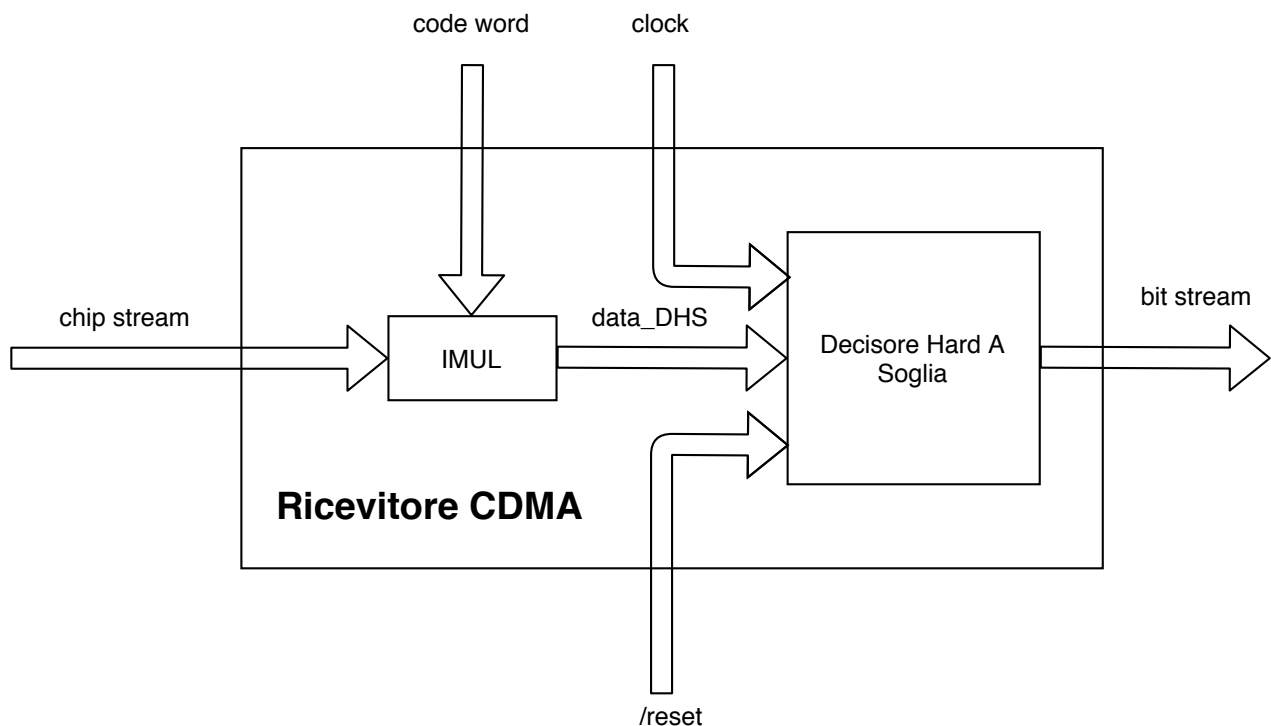


Figura 2: Diagramma a blocchi dell'architettura usata

## 2.2 Implementazione

```
1  library IEEE;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity CDMA_Receiver is
5      -- K active users
6      generic ( K : positive := 2;
7                SF : positive := 16 );
8      port(
9          clk_R : in std_ulogic;
10         reset_R : in std_ulogic;
11         code_word : in integer range -1 to 1 ;
12         chip_stream : in integer range -K to K;
13         bitstream_R : out std_ulogic
14     );
15 end CDMA_Receiver;
16
17 architecture data_flow of CDMA_Receiver is
18     -- Add component
19     component DecisoreHardASoglia is
20         generic ( K: positive := 2;
21                   SF : positive := 16 );
22         port(
23             clk_DHS : in std_ulogic;
24             reset_DHS : in std_ulogic;
25             data_DHS : in integer range -K to K;
26             bitstream_DHS : out std_ulogic
27         );
28     end component;
29     -- signal used as input for the DesisoreHardASoglia
30     signal data_s : integer range -K to K;
31
32     begin
33         DHS: DecisoreHardASoglia
34         -- Mapping
35         generic map ( K => K, SF => SF )
36         port map (
37             clk_DHS => clk_R,
38             reset_DHS => reset_R,
39             data_DHS => data_s,
40             bitstream_DHS => bitstream_R
41         );
42
43         -- Multiply the received signal ( chip_stream ) with own code word
44         data_s <= code_word * chip_stream;
45     end data_flow;
```

Figura 3: Descrizione VHDL CDMA Receiver

```

1  library IEEE;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4  use ieee.std_logic_unsigned.all;
5  -- This component has to take a decision on the output bit
6  entity DecisoreHardASoglia is
7      generic ( K: positive := 2;
8                SF : positive := 16 );
9      port(
10         clk_DHS : in std_ulogic;
11         reset_DHS : in std_ulogic;
12         data_DHS : in integer range -K to K;
13         bitstream_DHS : out std_ulogic
14     );
15 end DecisoreHardASoglia;
16
17 architecture behavior of DecisoreHardASoglia is
18     -- Count how many data have been received
19     signal waitData : integer range 0 to SF := 0;
20     -- Sum data at every clock cycle
21     signal sum : integer range -SF to SF := 0;
22     begin
23         proc : process(clk_DHS)
24         begin
25             if ( rising_edge(clk_DHS)) then
26                 -- synchronous reset
27                 if (reset_DHS = '0' ) then
28                     bitstream_DHS <= 'U';
29                 else
30                     -- Update sum and waitData
31                     if ( waitData < 16 ) then
32                         sum <= sum + data_DHS;
33                         waitData <= waitData + 1;
34                     else
35                         -- otherwise make a decision on the bit
36                         if ( sum >= 0 ) then
37                             bitstream_DHS <= '1';
38                         else
39                             bitstream_DHS <= '0';
40                         end if;
41                         -- reset signals
42                         waitData <= 0;
43                         sum <= 0;
44                     end if;
45                 end if;
46             end if;
47         end process proc;
48     end behavior;

```

Figura 4: Descrizione VHDL Decisore Hard A Soglia

## 2.3 Test-plan

```
1  library IEEE;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity TestBench_CDMA_Receiver is
5  end TestBench_CDMA_Receiver;
6
7  architecture behavior of TestBench_CDMA_Receiver is
8
9      -- Constants
10     constant resetTime : time := 5 ns;
11     constant clockPeriod: time := 10 ns;
12     -- Spreading Factor, that is SymbolPeriod/ChipPeriod, following requirements this is equal to 16
13     constant SF : positive := 16;
14     constant K : positive := 2;
15
16     -- type of array to store codeWord, chipStream and interference pattern
17     type integerVector is array ( 0 to SF-1 ) of integer range -K to K;
18
19     component CDMA_Receiver
20     generic ( K : positive := 2;
21             SF : positive := 16 );
22     port(
23         clk_R : in std_ulogic;
24         reset_R : in std_ulogic;
25         code_word : in integer range -1 to 1 ;
26         chip_stream : in integer range -K to K;
27         bitstream_R : out std_ulogic
28     );
29 end component;
30
31     -- Inputs
32     signal clk_tb :std_logic := '0'; -- Clock
33     signal reset_tb: std_logic := '0'; -- Reset
34     signal code_word_tb: integer range -1 to 1 := 0;
35     signal chip_stream_tb: integer range -K to K := 0;
36
37     -- Outputs
38     signal bitstream_tb : std_ulogic; -- Received Bit
39
40     -- Others
41     signal stopSimulation : std_logic := '1';
42 begin
43     -- Clock variation
44     clk_tb <= (not(clk_tb) and stopSimulation) after clockPeriod/2;
45
46     --Reset
47     reset_tb <= '1' after resetTime;
```



```

49      -- CDMA Instantiation
50      test_CDMA_Receiver: CDMA_Receiver
51          generic map ( K => K, SF => SF )
52          port map ( clk_tb, reset_tb, code_word_tb, chip_stream_tb, bitstream_tb );
53
54      -- Stimulus Process
55      stim_proc: process
56          -- Code Word of User 1
57          constant code_word_1 : integerVector := ( 1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,1);
58          -- Received Signal, simulating 2 signal interfering each other
59          constant interference_pattern: integerVector := (0,2,-2,2,-2,0,0,2,0,-2,0,0,2,0,0,2);
60
61      begin
62          wait until reset_tb = '1';
63          -- every clock period update inputs
64          for i in interference_pattern' range loop
65              code_word_tb <= code_word_1(i);
66              chip_stream_tb <= interference_pattern(i);
67              wait for clockPeriod;
68          end loop;
69          -- after ending inputs, simulation can be stopped
70          stopSimulation <= '0';
71      end process stim_proc;
72  end behavior;

```

Figura 5: Testbench 1: il trasmettitore invia il bit '1'

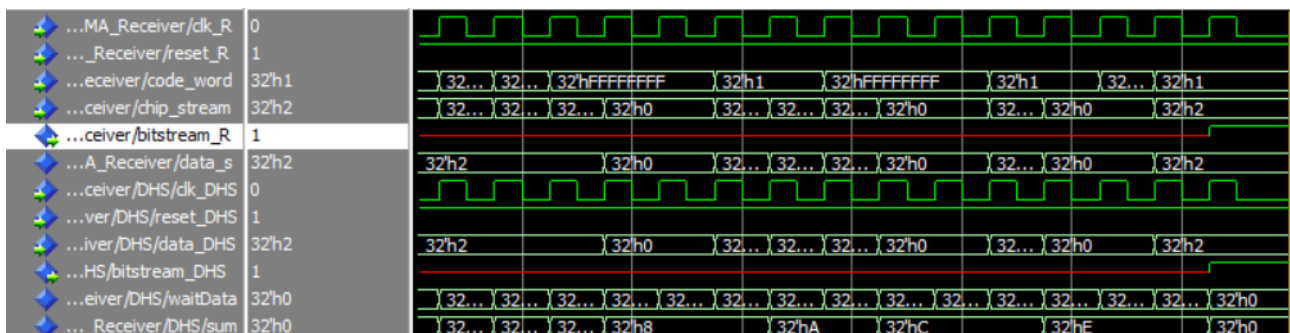


Figura 6: Simulazione ricezione 1

```

49      -- CDMA Instantiation
50      test_CDMA_Receiver2: CDMA_Receiver
51          generic map ( K => K, SF => SF )
52          port map ( clk_tb, reset_tb, code_word_tb, chip_stream_tb, bitstream_tb );
53
54      -- Stimulus Process
55      stim_proc: process
56          -- Code Word of User 2
57          constant code_word_2 : integerVector := (1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1);
58          -- Received Signal, simulating 2 signal interfering each other
59          constant interference_pattern: integerVector := (0,2,-2,2,-2,0,0,2,0,-2,0,0,2,0,0,2);
60
61      begin
62          wait until reset_tb = '1';
63          -- every clock period update inputs
64          for i in interference_pattern' range loop
65              code_word_tb <= code_word_2(i);
66              chip_stream_tb <= interference_pattern(i);
67              wait for clockPeriod;
68          end loop;
69          -- after ending inputs, simulation can be stopped
70          stopSimulation <= '0';
71      end process stim_proc;
72  end behavior;

```

Figura 7: Testbench 2: il trasmettitore invia il bit '0'

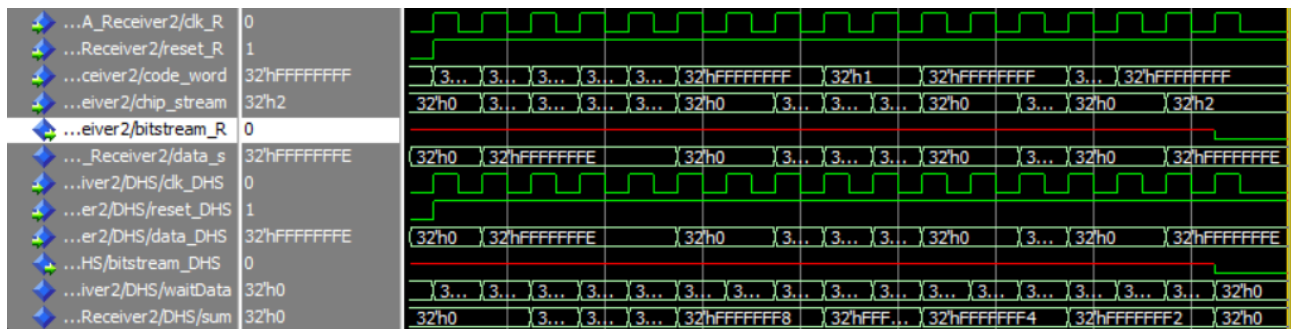


Figura 8: Simulazione ricezione 0

## 3 Sintesi

### 3.1 Utilizzo

#### Summary

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	12	17600	0.07
FF	12	35200	0.03
IO	8	100	8.00

 


Figura 9: Percentuale di utilizzo

### 3.2 Massima frequenza di utilizzo

#### Design Timing Summary

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 8,116 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0,064 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 4,500 ns
Total Negative Slack (TNS): 0,000 ns	Total Hold Slack (THS): 0,000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0,000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 19	Total Number of Endpoints: 19	Total Number of Endpoints: 13

All user specified timing constraints are met.

Figura 10: Timing

### 3.3 Cammino Critico

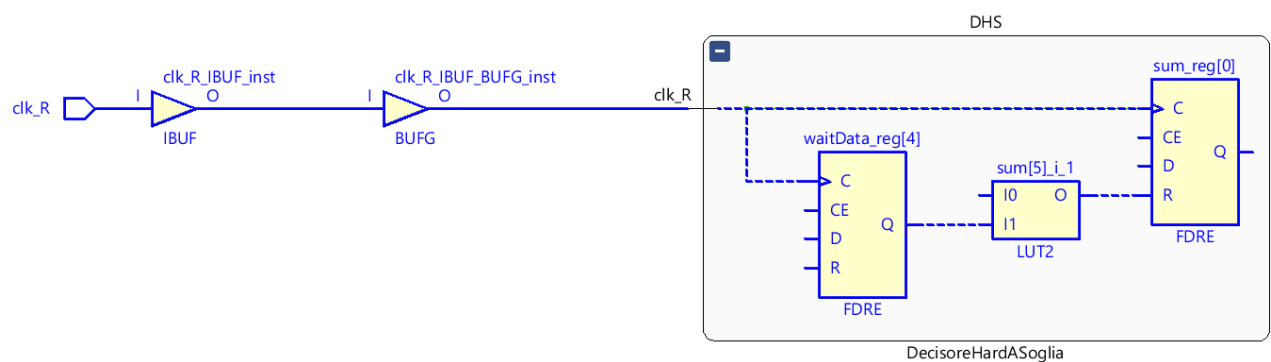


Figura 11: Cammino Critico

### 3.4 Consumo di Potenza

#### Summary

Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

<b>Total On-Chip Power:</b>	<b>0.093 W</b>
<b>Design Power Budget:</b>	<b>Not Specified</b>
<b>Power Budget Margin:</b>	<b>N/A</b>
<b>Junction Temperature:</b>	<b>26,1°C</b>
Thermal Margin:	73,9°C (6,2 W)
Effective $\theta_{JA}$ :	11,5°C/W
Power supplied to off-chip devices:	0 W
Confidence level:	Low

[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

#### On-Chip Power

 


Figura 12: Percentuale Consumo di Potenza

## 4 Conclusioni